


Môn học: TT Thiết kế hệ thống và Vi mạch tích hợp

GVHD: Trần Thị Quỳnh Như

Danh sách thành viên:	
Họ và Tên	MSSV
Nguyễn Thanh Phú	22119211
Trần Thủy Tiên	22119238
Vũ Mai Liên	22119194


Thiết kế đồng đèn giao thông

 1 - Sơ đồ khối tổng quát (Level 0/Top-module)



2 - Khối chuyển binary sang hex

Sơ đồ khối

 

Bảng trạng thái

INPUT	OUTPUT
BIN	HEX
0000000	1
0000001	2
0000010	3
.....	
1100001	97
1100010	98
1100011	99

Verilog HDL


BIN2BCD.v	<pre>module BIN2BCD(input [6:0] BIN, output [7:0] BCD); assign BCD = (BIN==0)?(8'H00):(BIN==1)?(8'H01): (BIN==2)?(8'H02):(BIN==3)?(8'H03):(BIN==4)?(8'H04): (BIN==5)?(8'H05):(BIN==6)?(8'H06):(BIN==7)?(8'H07): (BIN==8)?(8'H08):(BIN==9)?(8'H09):(BIN==10)?(8'H10):</pre>
-----------	--

	<pre> (BIN==11)?(8'H11):(BIN==12)?(8'H12):(BIN==13)?(8'H13): (BIN==14)?(8'H14):(BIN==15)?(8'H15):(BIN==16)?(8'H16): (BIN==17)?(8'H17):(BIN==18)?(8'H18):(BIN==19)?(8'H19): (BIN==20)?(8'H20):(BIN==21)?(8'H21):(BIN==22)?(8'H22): (BIN==23)?(8'H23):(BIN==24)?(8'H24):(BIN==25)?(8'H25): (BIN==26)?(8'H26):(BIN==27)?(8'H27):(BIN==28)?(8'H28): (BIN==29)?(8'H29): (BIN==30)?(8'H30):(BIN==31)?(8'H31):(BIN==32)?(8'H32): (BIN==33)?(8'H33):(BIN==34)?(8'H34):(BIN==35)?(8'H35): (BIN==36)?(8'H36):(BIN==37)?(8'H37):(BIN==38)?(8'H38): (BIN==39)?(8'H39):(BIN==40)?(8'H40):(BIN==41)?(8'H41): (BIN==42)?(8'H42):(BIN==43)?(8'H43):(BIN==44)?(8'H44): (BIN==45)?(8'H45):(BIN==46)?(8'H46):(BIN==47)?(8'H47): (BIN==48)?(8'H48):(BIN==49)?(8'H49):(BIN==50)?(8'H50): (BIN==51)?(8'H51):(BIN==52)?(8'H52):(BIN==53)?(8'H53): (BIN==54)?(8'H54):(BIN==55)?(8'H55):(BIN==56)?(8'H56): (BIN==57)?(8'H57):(BIN==58)?(8'H58):(BIN==59)?(8'H59): (BIN==60)?(8'H60):(BIN==61)?(8'H61):(BIN==62)?(8'H62): (BIN==63)?(8'H63):(BIN==64)?(8'H64):(BIN==65)?(8'H65): (BIN==66)?(8'H66):(BIN==67)?(8'H67):(BIN==68)?(8'H68): (BIN==69)?(8'H69):(BIN==70)?(8'H70):(BIN==71)?(8'H71): (BIN==72)?(8'H72):(BIN==73)?(8'H73):(BIN==74)?(8'H74): (BIN==75)?(8'H75):(BIN==76)?(8'H76):(BIN==77)?(8'H77): (BIN==78)?(8'H78):(BIN==79)?(8'H79):(BIN==80)?(8'H80): (BIN==81)?(8'H81):(BIN==82)?(8'H82):(BIN==83)?(8'H83): (BIN==84)?(8'H84):(BIN==85)?(8'H85):(BIN==86)?(8'H86): (BIN==87)?(8'H87):(BIN==88)?(8'H88):(BIN==89)?(8'H89): (BIN==90)?(8'H90):(BIN==91)?(8'H91):(BIN==92)?(8'H92): (BIN==93)?(8'H93):(BIN==94)?(8'H94):(BIN==95)?(8'H95): (BIN==96)?(8'H96):(BIN==97)?(8'H97):(BIN==98)?(8'H98): (BIN==99)?(8'H99):(8'H99); endmodule </pre>
--	--

Testbench


TEST_ BIN2BCD.v	<pre> `timescale 1ns / 1ps `include "BIN2BCD.v" module tb; reg [6:0] BIN; wire [7:0] BCD; BIN2BCD uut (.BIN(BIN), .BCD(BCD)); endmodule </pre>
--------------------	--
 
```
);  
initial begin  
for( BIN = 0; BIN < 100; BIN=BIN+1) begin  
    #5;  
end  
end  
endmodule
```



3 - Khối điều khiển đèn giao thông

Sơ đồ khối

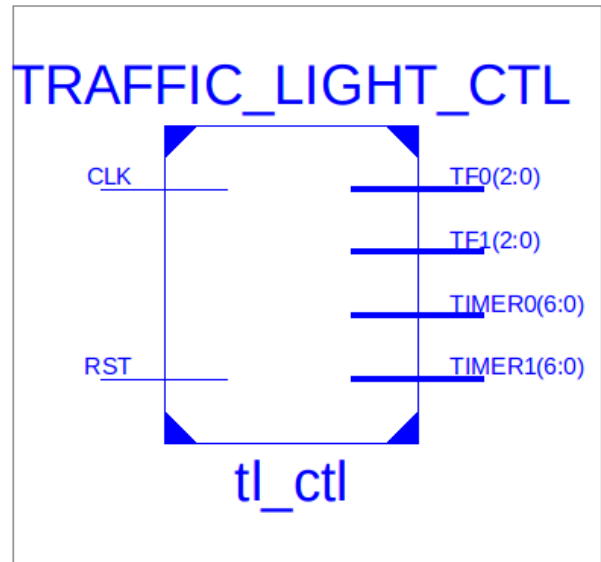

Bảng miêu tả trạng thái

INPUT		OUTPUT			
CLK	RST	TIMER1[6:0]	TIMER0[6:0]	TF1[2:0]	TF0[2:0]
↑	0	12	9	100	001
↑	0	11	8	100	001

↑	1	12	9	100	001
↑	0	11	8	100	001
↑	0	10	7	100	001
↑	0	100	001
↑	0	3	0	100	100
↑	0	2	2	100	010
↑	0	1	1	100	010
↑	0	0	0	100	010
↑	0	9	12	001	100
↑	0	8	11	001	100
↑	0	7	10	001	100
↑	0	001	100
↑	0	0	3	010	100
↑	0	2	2	010	100
↑	0	1	1	010	100
↑	0	0	0	010	100
↑	0	12	9	100	001

Verilog HDL

TRAFFIC_
LIGHT_CTL.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module TRAFFIC_LIGHT_CTL(
    input CLK,
    input RST,
    output reg [6:0] TIMER0, //MAX: 110_0011B
    output reg [2:0] TF0,
    output reg [6:0] TIMER1, //MAX: 110_0011B
    output reg [2:0] TF1
);
```

```

wire [6:0] TIMER0_RST_VAL, TIMER1_RST_VAL;

initial begin
    TIMER0 = TIMER0_RST_VAL;
    TF0 = 3'B001;//R Y G
    TIMER1 = TIMER1_RST_VAL;
    TF1 = 3'B100;//R Y G
end

always @(posedge CLK) begin
    //Reset
    if(RST == 1) begin
        TIMER0 = TIMER0_RST_VAL;
        TF0 = 3'B001;//R Y G
        TIMER1 = TIMER1_RST_VAL;
        TF1 = 3'B100;//R Y G
    end else
        //-----
        begin
            if(TIMER1 > TIMER0 && TIMER0 > 0)begin
                //Count down
                //0: 0 0 1
                //1: 1 0 0
                TF0 = 3'B001;
                TF1 = 3'B100;
                TIMER0 = TIMER0 - 1;
                TIMER1 = TIMER1 - 1;
            end else
                if(TIMER1 > TIMER0 && TIMER0 == 0)begin
                    //TF0 -> YELLOW; Count down
                    //0: 0 1 0
                    //1: 1 0 0
                    TF0 = 3'B010;
                    TF1 = 3'B100;
                    TIMER1 = TIMER1 - 1;
                    TIMER0 = TIMER1;
                end else
                    if(TIMER1 == TIMER0 && TIMER0 > 0

```

```

        && TF0 == 3'B010 && TF1 == 3'B100)begin
        //Countdown
        //0: 0 1 0
        //1: 1 0 0
        TF0 = 3'B010;
        TF1 = 3'B100;
        TIMER0 = TIMER0 - 1;
        TIMER1 = TIMER1 - 1;
    end else
    if(TIMER1 == TIMER0 && TIMER0 == 0
        && TF0 == 3'B010 && TF1 == 3'B100)begin
        //TF0 -> RED; Count down
        //TF1 -> GREEN; Count down
        //0: 1 0 0
        //1: 0 0 1
        TF0 = 3'B100;
        TF1 = 3'B001;
        TIMER0 = TIMER1_RST_VAL;
        TIMER1 = TIMER0_RST_VAL;
    end else
    //-----
    if(TIMER1 < TIMER0 && TIMER1 > 0)begin
        //Count down
        //0: 1 0 0
        //1: 0 0 1
        TF0 = 3'B100;
        TF1 = 3'B001;
        TIMER0 = TIMER0 - 6'D1;
        TIMER1 = TIMER1 - 6'D1;
    end else
    if(TIMER1 < TIMER0 && TIMER1 == 0)begin
        //TF1 -> YELLOW; Count down
        //0: 1 0 0
        //1: 0 1 0
        TF0 = 3'B100;
        TF1 = 3'B010;
        TIMER0 = TIMER0 - 1;
        TIMER1 = TIMER0;
    end else

```



```

        if(TIMER1 == TIMER0 && TIMER1 > 0
           && TF0 == 3'B100 && TF1 == 3'B010)begin
            //Count down
            //0: 1 0 0
            //1: 0 1 0
            TF0 = 3'B100;
            TF1 = 3'B010;
            TIMER0 = TIMER0 - 6'D1;
            TIMER1 = TIMER1 - 6'D1;
        end else
        if(TIMER1 == TIMER0 && TIMER1 == 0
           && TF0 == 3'B100 && TF1 == 3'B010)begin
            //TF0 -> GREEN; Count down
            //TF1 -> RED; Count down
            //0: 0 0 1
            //1: 1 0 0
            TF0 = 3'B001;
            TF1 = 3'B100;
            TIMER0 = TIMER0_RST_VAL;
            TIMER1 = TIMER1_RST_VAL;
        end else
        begin
            // :v
            TIMER0 = TIMER0_RST_VAL;
            TIMER1 = TIMER1_RST_VAL;
        end
    end
end

assign TIMER0_RST_VAL = 9;
assign TIMER1_RST_VAL = 12;

endmodule

```

Testbench

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module TEST_TF_CTL;


    // Inputs
    reg CLK;
    reg RST;

    // Outputs
    wire [6:0] TIMER0;
    wire [2:0] TF0;
    wire [6:0] TIMER1;
    wire [2:0] TF1;


    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    TRAFFIC_LIGHT_CTL uut (
        .CLK(CLK),
        .RST(RST),
        .TIMER0(TIMER0),
        .TF0(TF0),
        .TIMER1(TIMER1),
        .TF1(TF1)
    );

    initial begin
        CLK = 0;
        RST = 0;
    end
    initial begin
        forever #5 CLK = ~ CLK;
    end
    initial begin
        #30 RST = 1;
        #15 RST = 0;
    end
endmodule


```

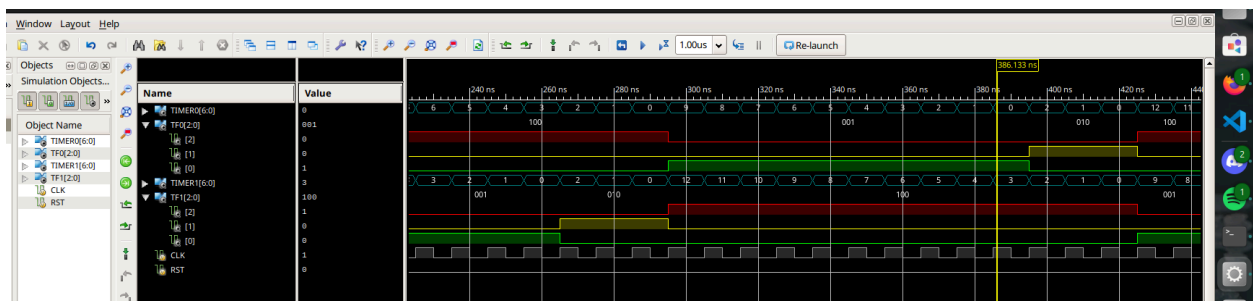

RST tác động

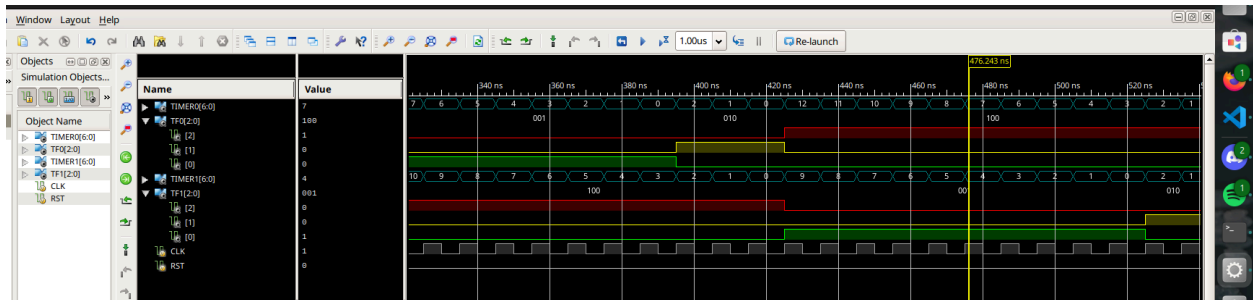

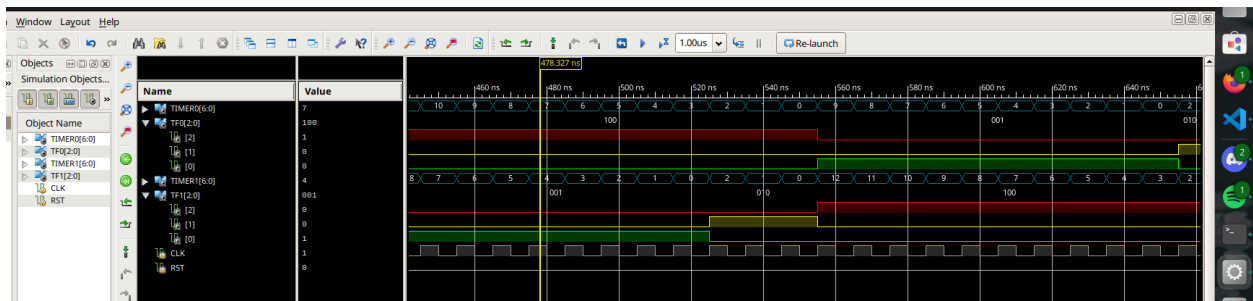TF0 chuyển từ xanh->vàng->đỏ
TF1 chuyển từ đỏ->xanh



TF0 chuyển từ đỏ->xanh
TF1 chuyển từ xanh->vàng->đỏ

4 - Khối tổng quát (Level 0/Top-module)

Verilog HDL

```
TRAFFIC
_LIGHT_FINAL.v

`timescale 1ns / 1ps
`include "TRAFFIC_LIGHT_CTL.v"
`include "BIN2BCD.v"
`include "FREQ_DIV.v"
`include "TM1638.v"

module TRAFFIC_LIGHT_FINAL(
    input _50MHz_CLK,
    input RST,
    output clk,
    output stb,
    output dio
);
```

```

wire VCC, GND;

wire _transfer_freq_0;
wire _counter_freq_1;

wire [3:0] LED7SEG_0, LED7SEG_1, LED7SEG_2,
          LED7SEG_3, LED7SEG_4, LED7SEG_5,
          LED7SEG_6, LED7SEG_7;
wire [7:0] LED;

wire [6:0] TIMER0, TIMER1;
wire [2:0] TF0, TF1;
wire [7:0] BCD_TIMER0, BCD_TIMER1;

FREQ_DIV
_transfer_fd(.I_CLK(_50MHz_CLK),.M(GND),.O_CLK(_transfer_freq_0
));
FREQ_DIV
_counter_fd1(.I_CLK(_50MHz_CLK),.M(VCC),.O_CLK(_counter_freq_1)
);

TRAFFIC_LIGHT_CTL t1_ctl(
    .CLK(_counter_freq_1),
    .RST(RST),
    .TIMER0(TIMER0),//MAX: 110_0011B
    .TF0(LED[2:1]),
    .TIMER1(TIMER1),//MAX: 110_0011B
    .TF1(LED[7:5])
);

BIN2BCD bin2bcd_timer0(
    .BIN(TIMER0),
    .BCD(BCD_TIMER0)
);

BIN2BCD bin2bcd_timer1(
    .BIN(TIMER1),
    .BCD(BCD_TIMER1)
);

```

```
TM1638  tm1638(  
    .led(LED),  
    .seg0(LED7SEG_0),  
    .seg1(LED7SEG_1),  
    .seg2(LED7SEG_2),  
    .seg3(LED7SEG_3),  
    .seg4(LED7SEG_4),  
    .seg5(LED7SEG_5),  
    .seg6(LED7SEG_6),  
    .seg7(LED7SEG_7),  
    .clkinput(_transfer_freq_0),  
    .clk(clk),  
    .stb(stb),  
    .dio(dio)  
);  
  
assign LED[4] = 0;  
assign LED[3] = 0;  
assign LED7SEG_0 = BCD_TIMER1[7:4];  
assign LED7SEG_1 = BCD_TIMER1[3:0];  
assign LED7SEG_2 = 4'H0F;  
assign LED7SEG_3 = 4'H0F;  
assign LED7SEG_4 = 4'H0F;  
assign LED7SEG_5 = 4'h0F;  
assign LED7SEG_6 = BCD_TIMER0[7:4];  
assign LED7SEG_7 = BCD_TIMER0[3:0];  
  
assign VCC = 1;  
assign GND = 0;  
  
endmodule
```